

lab6 logisim综合实验

姓名: 宋玮 学号: PB20151793 实验日期: 2022.5.26

实验题目

lab6 logisim综合实验

实验平台

Rars, logisim

实验结果


在logisim平台上实现了以下内容:


1. 单周期CPU
2. 流水线CPU
3. 能实现ecall指令以及外设输入的流水线CPU


实验过程




一.基础模块

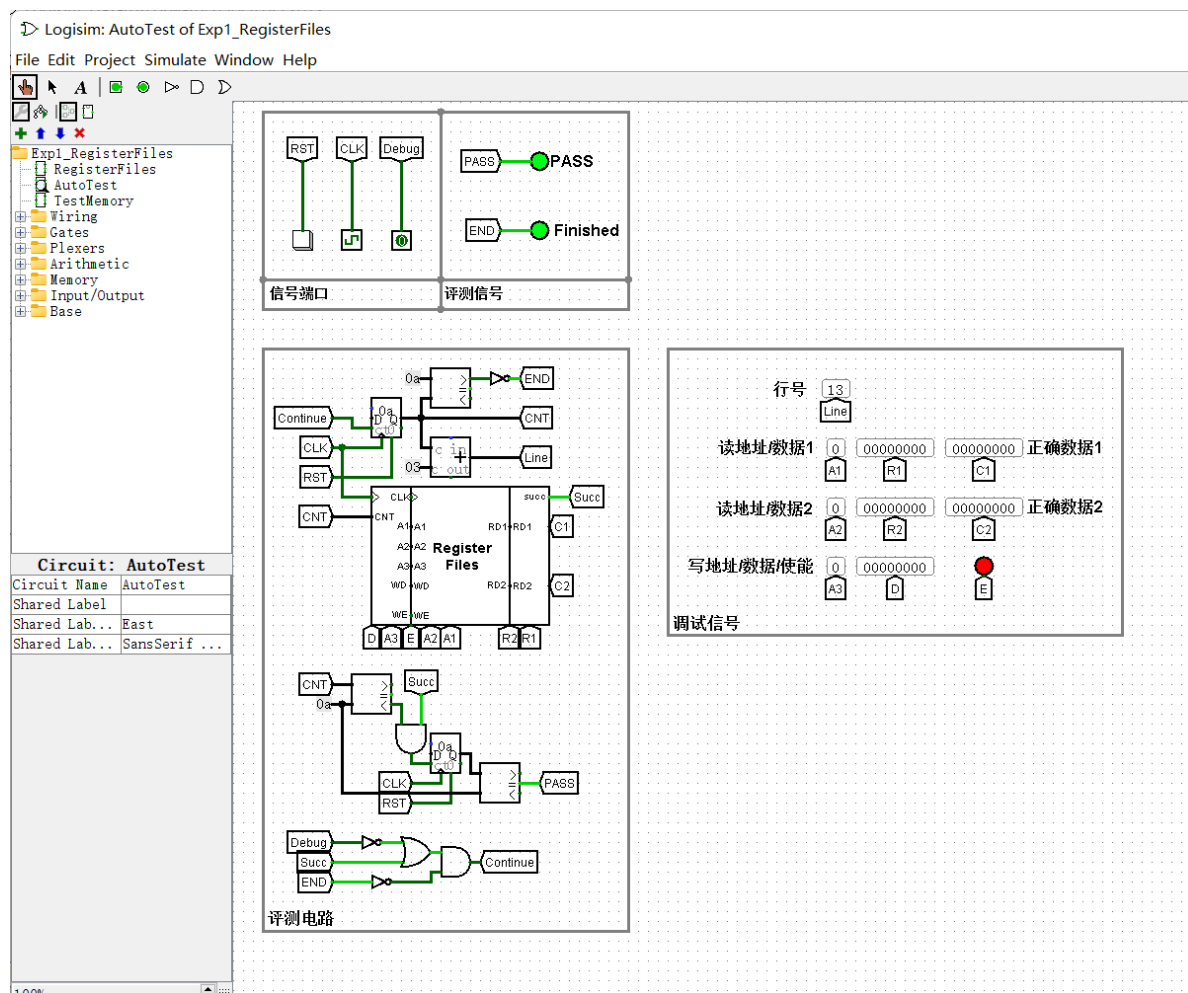基础模块包括从Exp1~Exp7的Registerfiles, PC, Immediate, Branch, ALU, Memory, Controller模块. 全部测试如下:



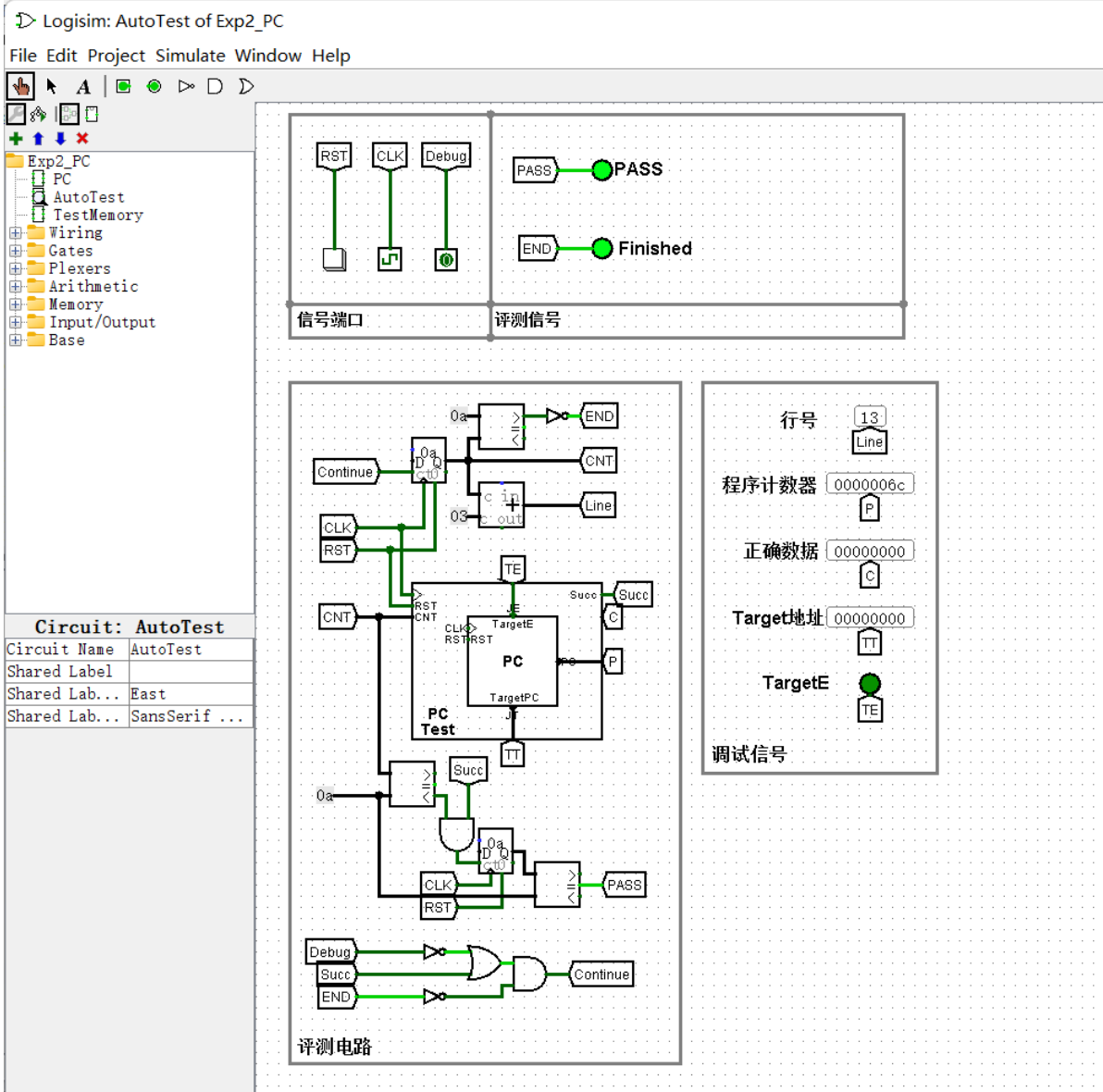

 


 
 
 


行号	操作数A	操作数B	运算结果	参考答案	类型
25	fbdacdee	12344321	12344321	12344321	1110
Line	a	b	res	ans	t
移位位数					
	1	b5			

调试信号


Circuit: AutoTest


Circuit Name	AutoTest
Shared Label	
Shared Lab...	East
Shared Lab...	SansSerif ...

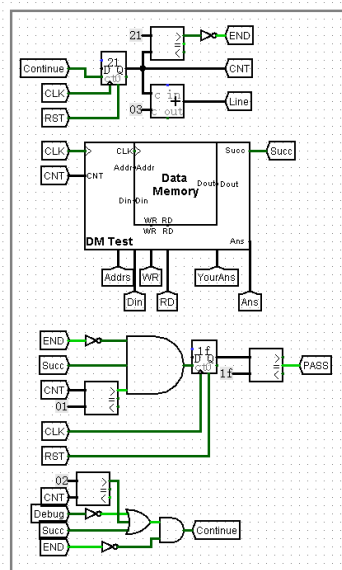  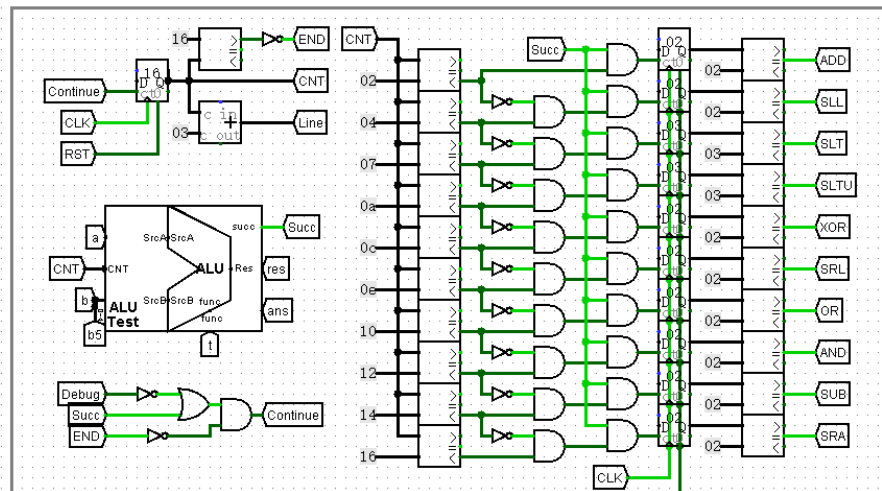

Circuit: AutoTest

Circuit Name	AutoTest
Shared Label	
Shared Lab...	East
Shared Lab...	SansSerif ...

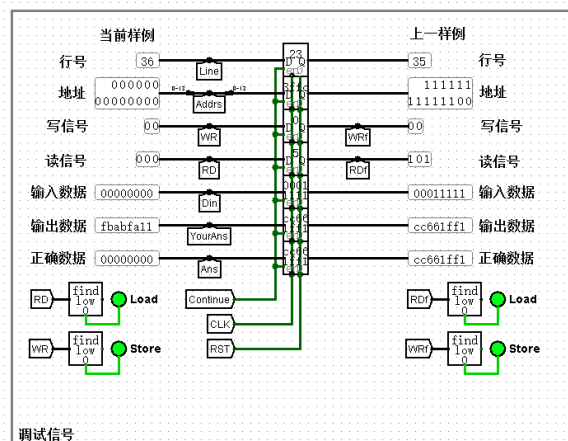

 

完整数据通路如下：




- ALU的输入信号
- 分支判断器的输入信号

- 寄存器文件的写回数据 `WD` 的选择
- 数据存储器的输入信号

向指令存储器和数据存储器导入相应文件


最终测试结果如下：

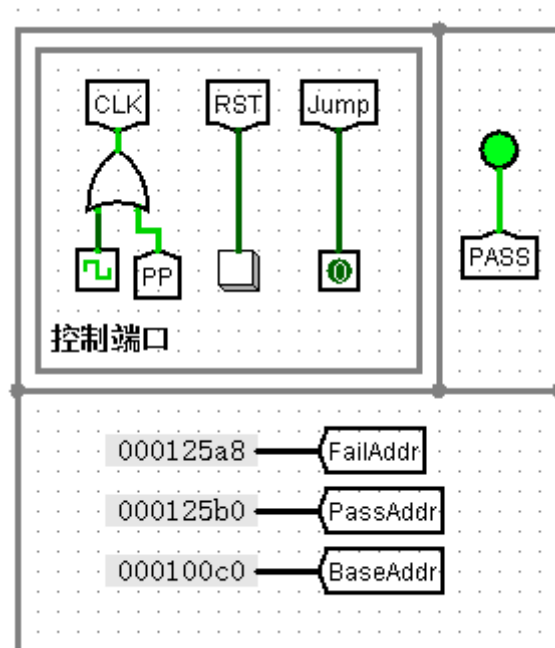


三.流水线CPU

主要完成的模块：


1. 前递模块

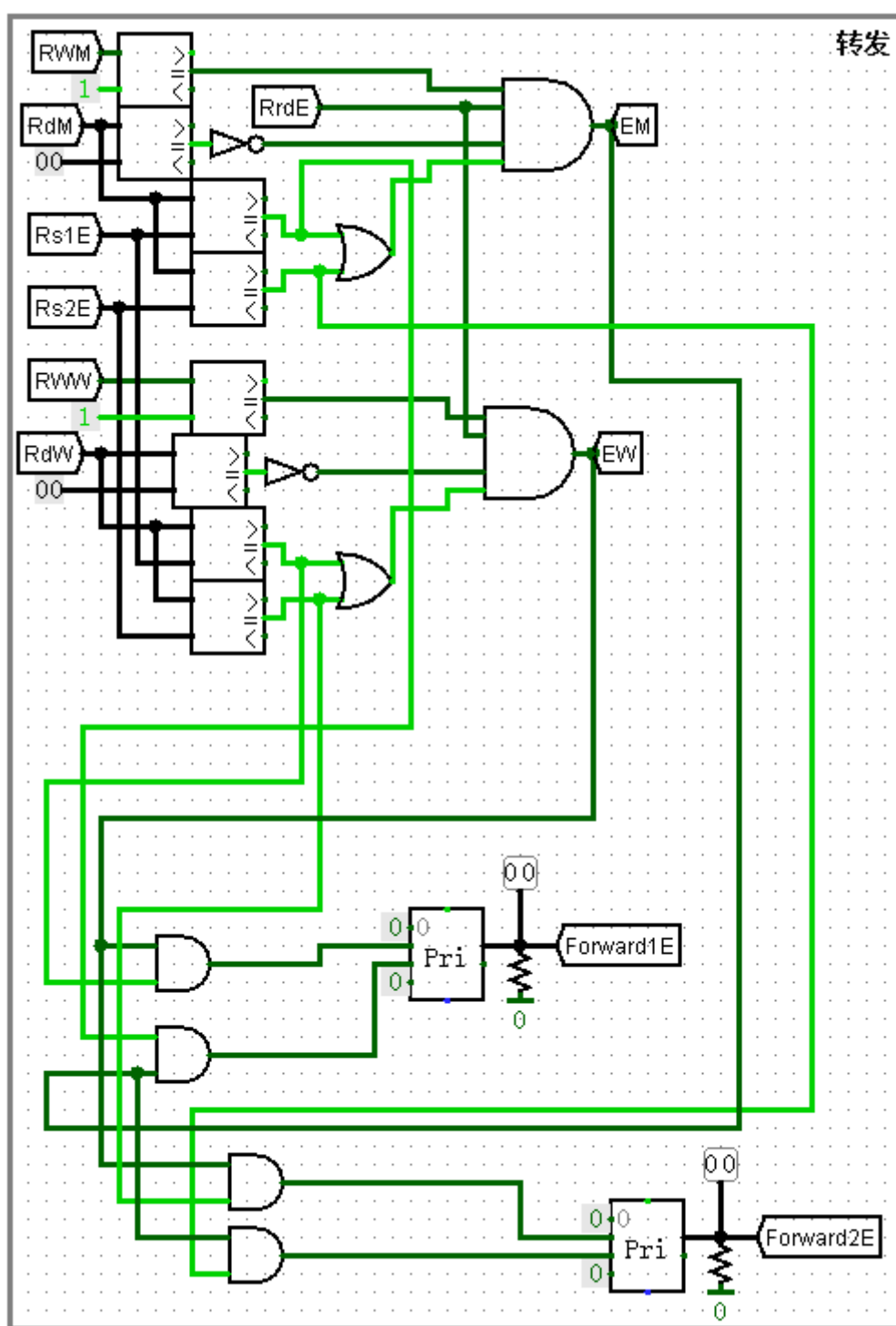


2. load-use和冒险模块

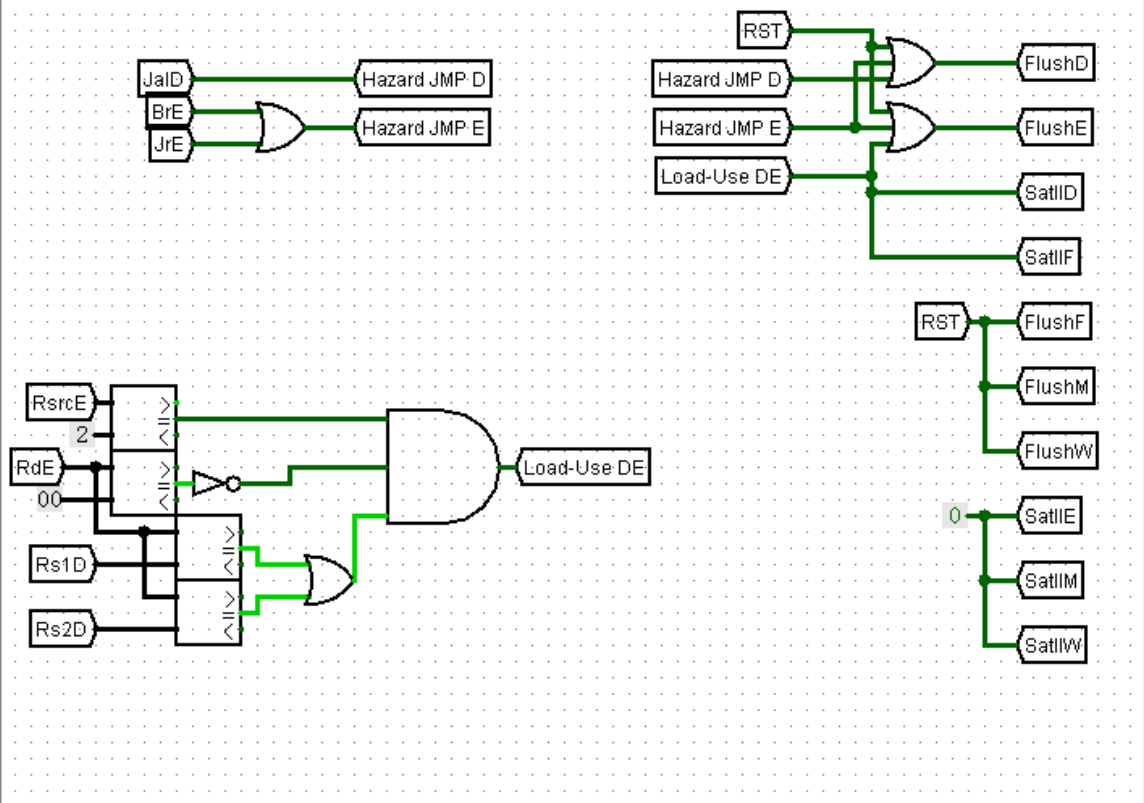


3. 控制模块

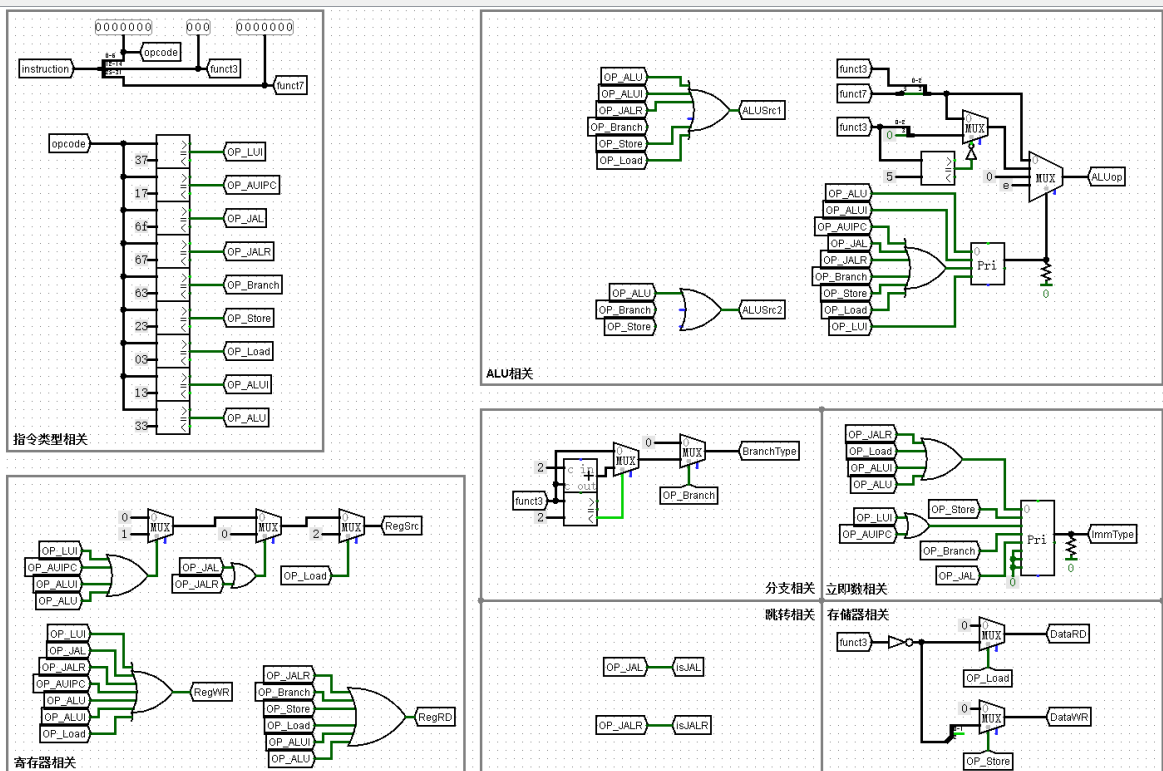


4. 寄存器模块

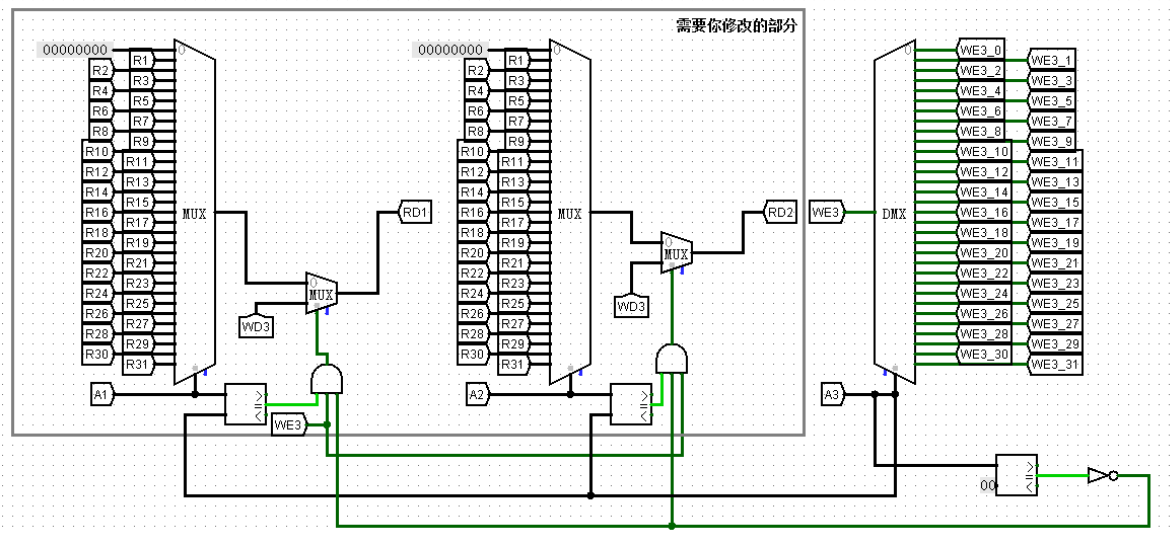

CPU连线

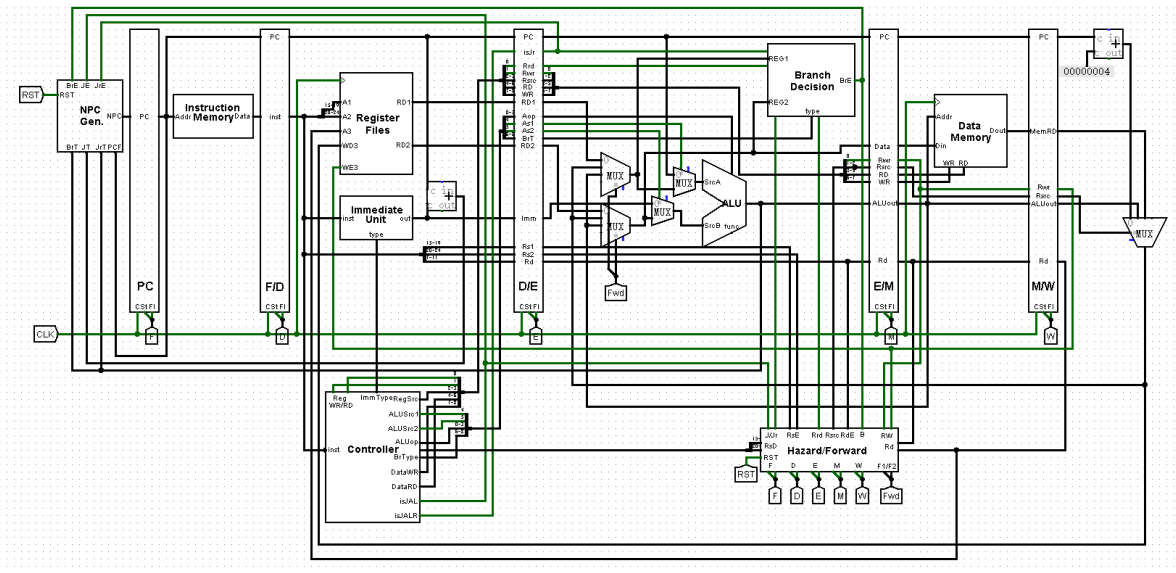



最终运行结果:


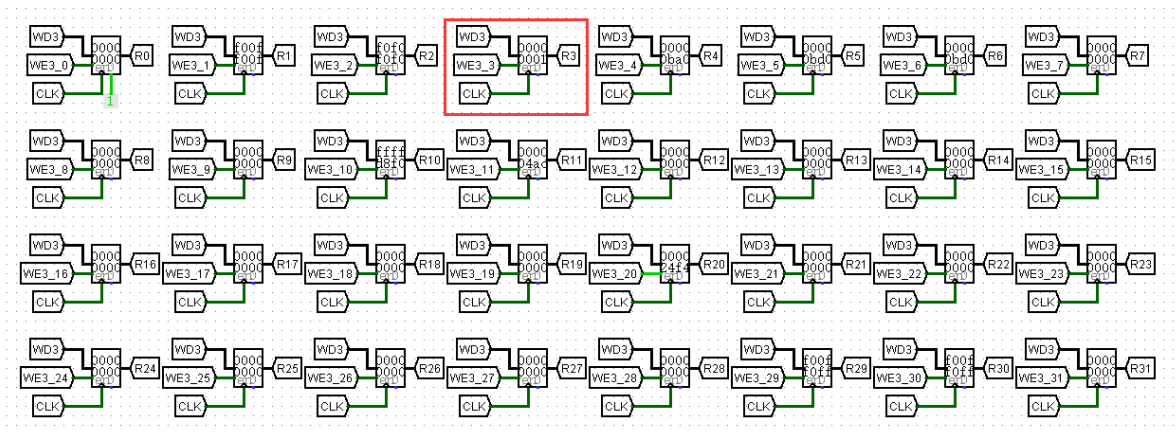



四. 能实现ecall指令以及外设输入的流水线CPU（扩展实验）

在（三）流水线CPU的基础上，通过修改controller模块，前递冒险模块，向D/E寄存器添加ecall信号，修改A1，RS1的输入值，以及增加输入外设来完成一个能实现ecall指令以及外设输入的流水线CPU。

修改如下：

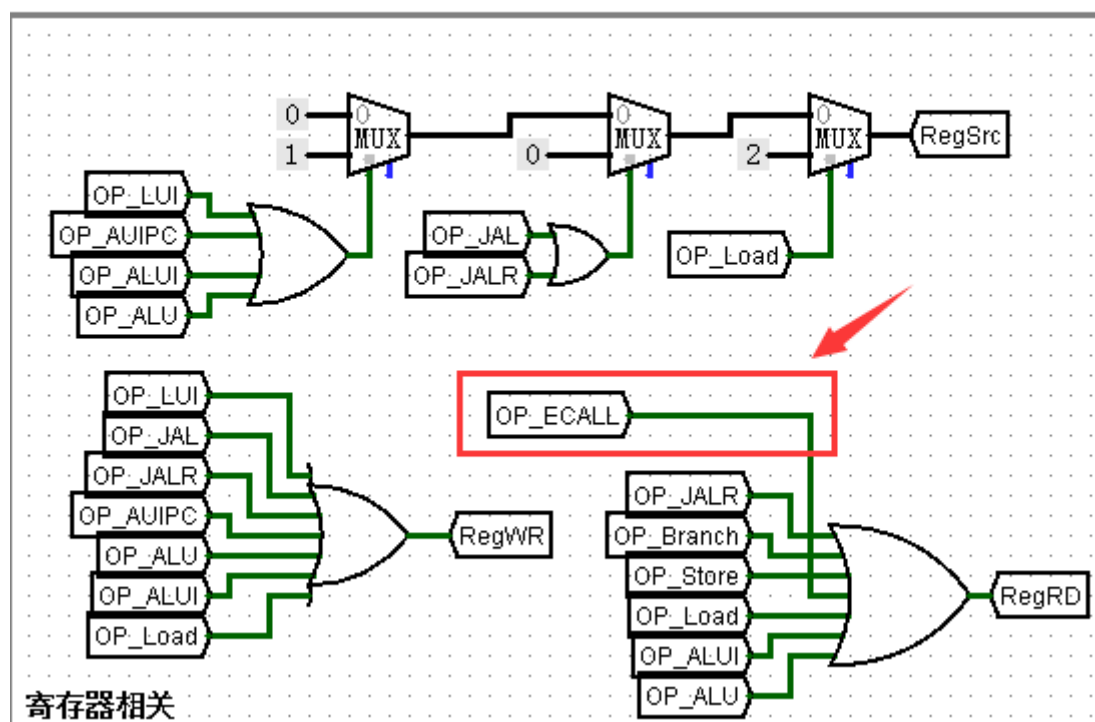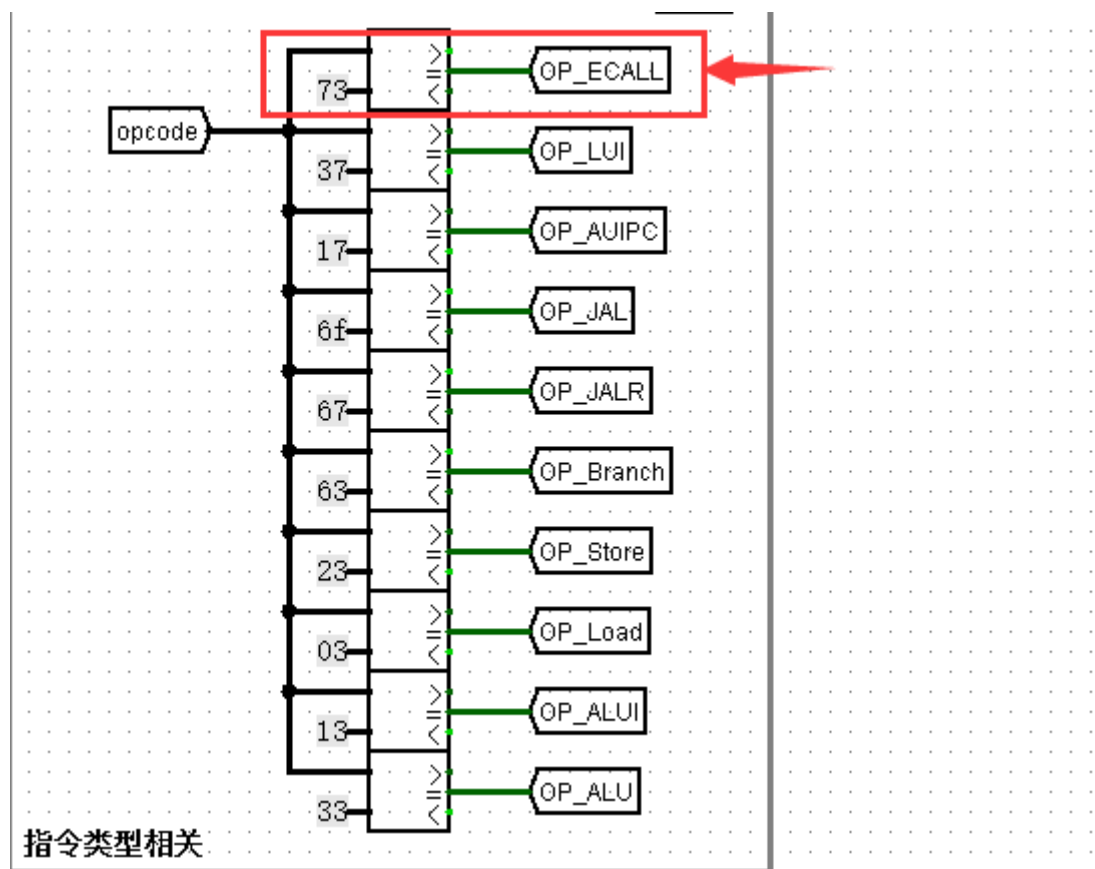

 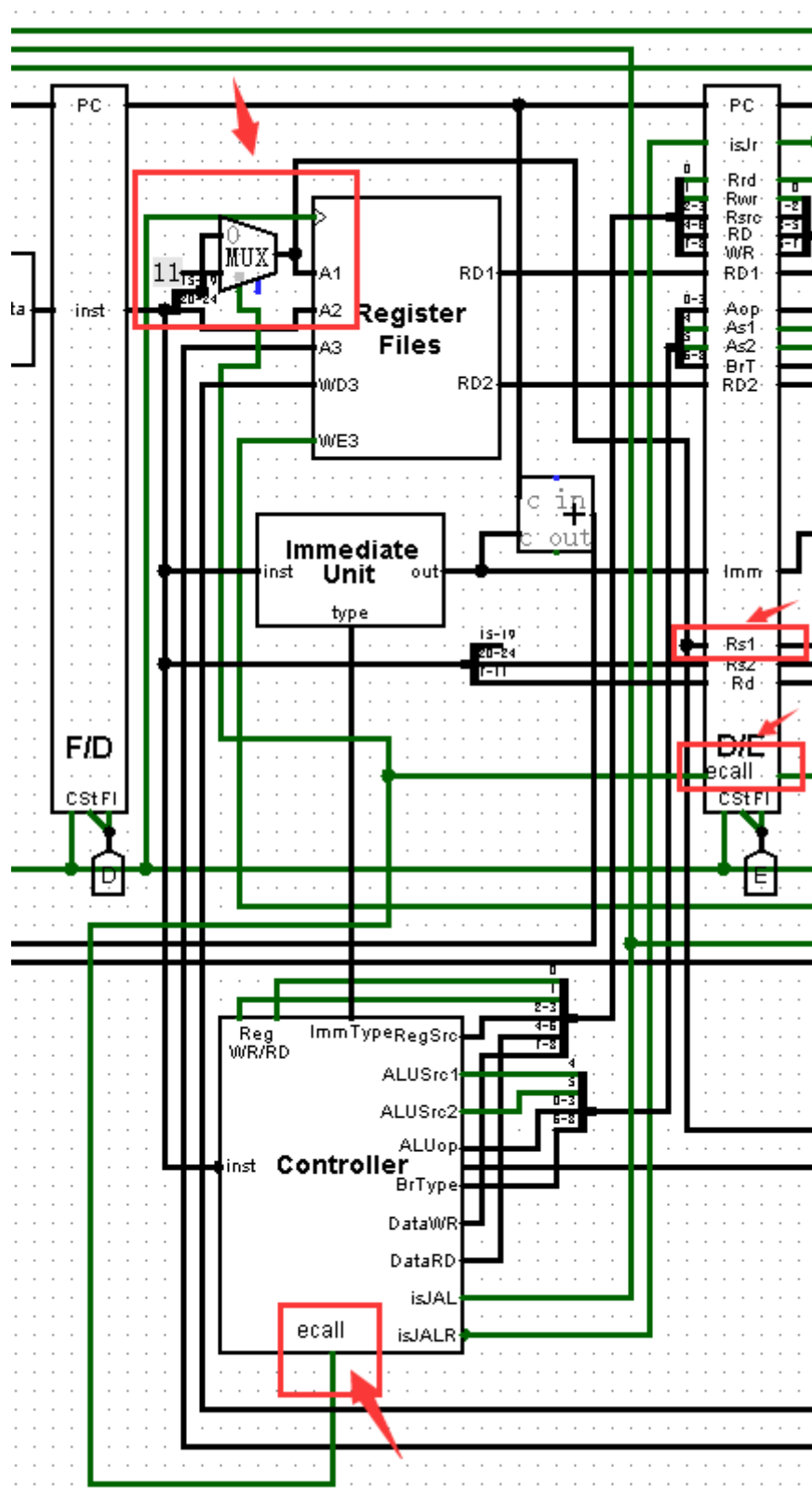

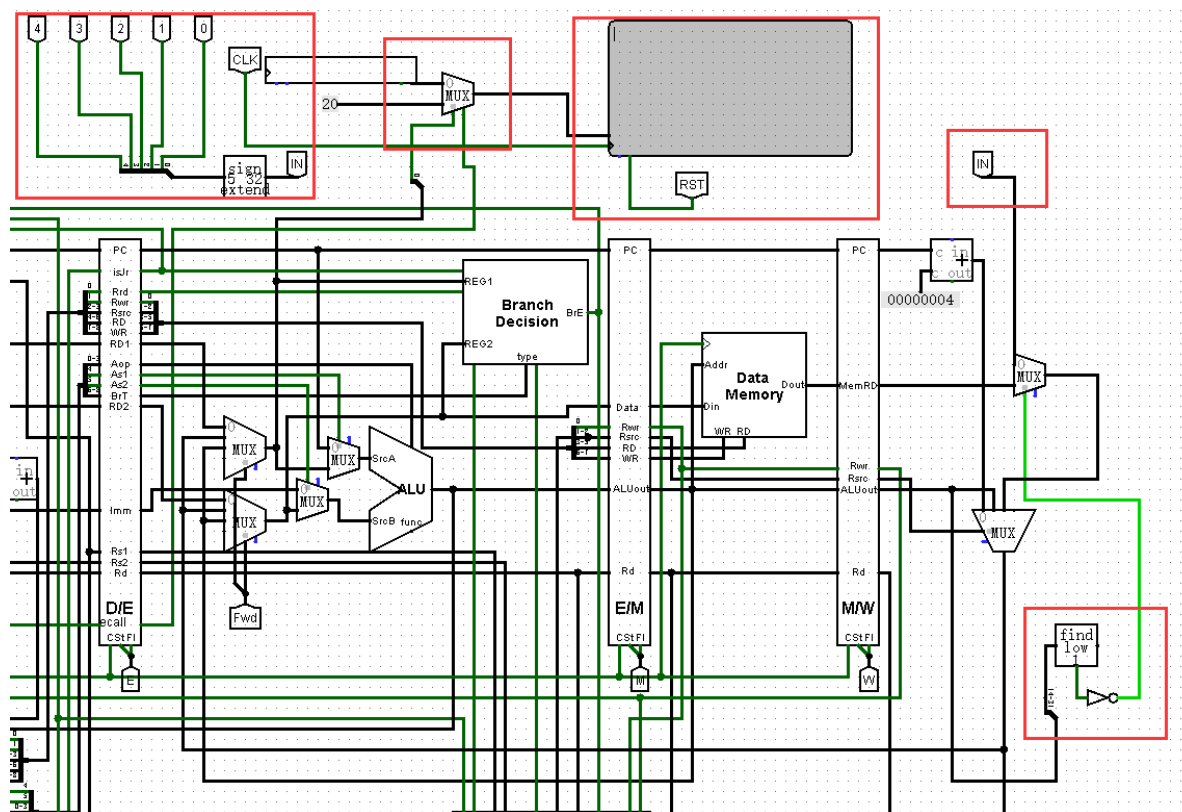

说明：

1. ecall指令为00000073

通过寄存器x17的值，ecall指令执行相应功能：

x17 = 0；输出框中输出键盘（keyboard）输入的值；

x17 = 1；输出框中输出space（空格）；

其余情况，输出框中随clk输出？

由于ecall指令需要用到x17的值，因此该指令同样存在前递情况。

2. 在外设输入端，可以通过5个输入口选择要输入的数。

在汇编代码中，该外设的地址为除data_memory的有效地址外的任意地址。即地址的14~31位含1即可。

3. 测试汇编如下：

```

1  start:
2  #test data hazards
3  addi x1, x0, 1  #x1=1
4  addi x2, x1, 1  #x2=2
5  add x3, x1, x2  #x3=3
6  add x4, x1, x3  #x4=4
7  add x5, x1, x4  #x5=5
8  addi x17, x0, 0
9  ecall
10 addi x17, x0, 1
11 ecall
12 add x6, x1, x2  #x6=3
13 add x6, x6, x3  #x6=6


```

```


14  add x6, x6, x4  #x6=10
15  add x6, x6, x5  #x6=15
16
17  #test load-use hazard
18  lui x14, 8
19  lw x7, 0x4(x14) #x7=in
20  addi x8, x7, 1  #x8=in+1
21  addi x9, x8, -1 #x9=in
22
23  #test control hazard
24  beq x9, x0, start #if (in==0) start
25  add x10, x9, x5
26  add x10, x10, x6
27  stop: jal x0, stop
28
29  #do not execute
30  add x11, x9, x10
31  add x12, x10, x11
32  add x13, x11, x12
33


```

测试结果:

 

输入1

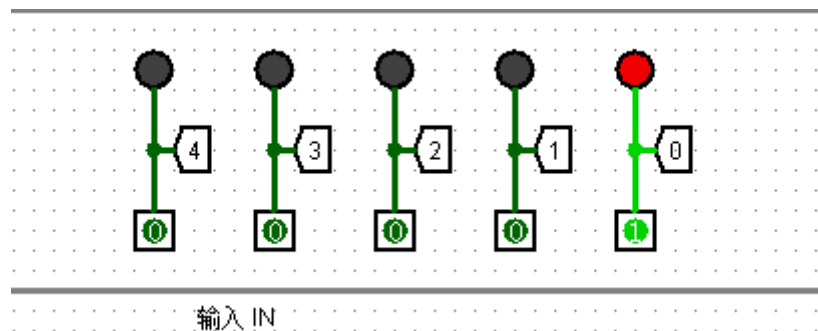

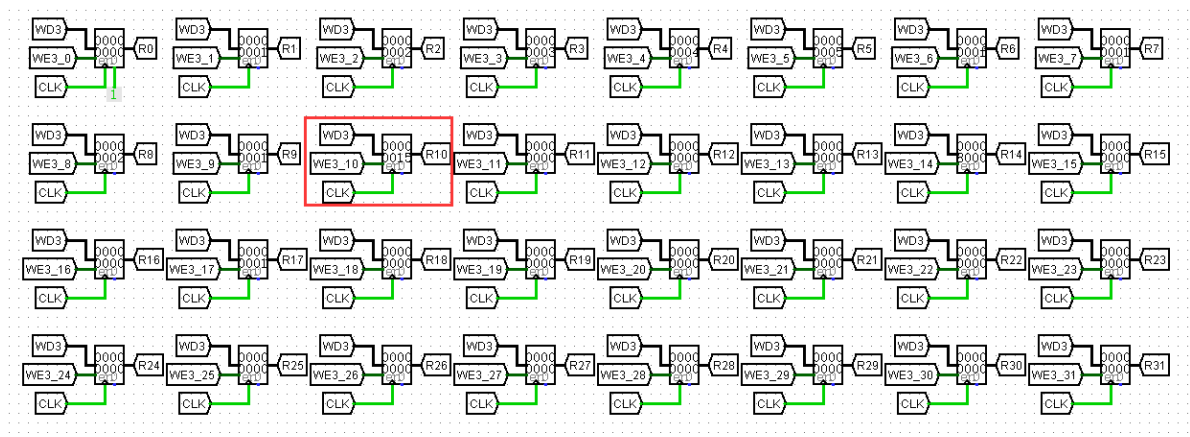

思考题

2. 在原本流水线结构中，Branch 的优先级比 Jal 高。现若在流水线中加入分支预测，Branch 指令在 IF 阶段就可以跳转（假设预测跳转）。假设现在有一条 Jal 指令在 ID 阶段，有一条 Branch 指令在 IF 阶段，此时会导致执行顺序位于前面的 Jal 指令跳转被忽略，如何解决这个问题？

答：方法1：将 Jal 的跳转也提前到 IF 阶段；

方法2：将跳转的优先级设置成越往后流水线越优先，EX 跳转优先于 ID 跳转优先于 IF 跳转。

3. 我们在 ID 阶段处理 Jal 跳转，在 EX 阶段处理 Jalr 和 Br 跳转以及 Load-use 冒险。为什么他们有处理阶段的差别？是否可以将某些处理放在更前的流水段进行？如果可以，应该怎么做，Forwarding 模块应该如何修改，效率会不会提升？

答：Jalr 与 Br 需要从寄存器堆中读数，需要立即数生成的模块的结果，并且 Jalr 需要 ALU 而 Br 需要 Branch Decision 模块，因此 Jalr 与 Br 在 EX 阶段；Jal 需要立即数生成的模块的结果，因此在 ID 阶段；

可把 Jal 提前到 IF (方法：利用单独的立即数生成器)，Jalr 提前到 ID (方法：利用单独的 rs1 与立即数加法器)，Br 提前到 ID (方法：Forwarding 检测 A1, A2 与 EX / Mem / WB 阶段是否相同，并前递到 ID 处以供判断)；

由于减少了停顿，因此效率会提升。

5. 在流水线 CPU 中，当 ID 和 WB 阶段需要读写同一个寄存器时会存在数据冒险，给出两种解决该数据冒险的方法。

答：方法1：使寄存器堆在时钟下降沿也有效，前半周期写入，后半周期读出；

方法2：将寄存器堆改为写优先；

实验总结

通过本次实验，巩固了对CPU各结构的知识，通过连线增加了对各功能模块的了解与认识，扩展实验也让自己开阔了思路，收获不少。

