计算机组成原理 实验报告

姓名: 宋玮 学号: PB20151793 实验日期: 2022.3.22

一、实验题目:

Lab01 运算器及其应用

二、实验目的:

设计一算术逻辑运算单元(ALU),实现两数的加、减、与、或、异或操作;利用前述的 ALU 模块与适当的硬件电路,完成 6 位操作数 ALU 和计算斐波那契一卢卡斯数列(FLS)功能。

三、实验平台:

Vivado, fpgaol

四、实验过程及结果:

如下所示:

● 算术逻辑单元 (ALU 模块)

1. 32 位操作数 ALU

(1) 根据给出的功能进行设计,该模块 verilog 代码如下:

```
module alu #(parameter WIDTH = 32)
(
    input[WIDTH-1:0] a,
    input[WIDTH-1:0] b,
    input [2:0] f,
    output reg [WIDTH-1:0] y,
    output z
);
always@(*)
begin
    case(f)
     3'b000: y = a + b;
     3'b010: y = a - b;
     3'b010: y = a & b;
```

```
3'b011: y = a \mid b;

3'b100: y = a \land b;

default: y = 0;

endcase

end


assign z = y ? 1'b0 : 1'b1;

endmodule
```


(2) 查看 ALU 模块 vivado 生成电路和资源使用情况

①RTL 电路

如下图:

 


②综合电路

 


③资源利用情况

资源利用报告如下:

 

④时间性能报告

 


2.6 位操作数 ALU


(1) verilog 设计代码如下:


```
注: 设计中使用了去抖动和前面编写的 alu 模块 module alu6( input clk, input en, input [1:0] sel, input [5:0] x, output [5:0] y, output z );
```

```
reg [5:0] a;
reg [5:0] b;
reg [2:0] f;
reg button_r1,button_r2;
wire button_edge;
always@(posedge clk)
    button_r1 <= en;
always@(posedge clk)
    button_r2 <= button_r1;</pre>
assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);
always@(posedge clk)
if(button_edge)
    case(sel)
         2'b00: a \le x;
         2'b01: b \le x;
         default: f \le x[2:0];
    endcase
alu #(6) alu(a,b,f,y,z);
endmodule
```

(2) 查看 RTL 电路图,以及实现电路资源和时间性能报告

 

 

 

(3) 仿真文件 (simulation)

```
module alu_simulation();

reg clk;

reg en;

reg [1:0] sel;

reg [5:0] x;

wire [5:0] y;

wire z;

alu6 alualu(clk,en,sel,x,y,z);

initial clk = 0;

always #5 clk = ~clk;

initial en = 0;

always #50 en = ~en;
```

//起初是选择输入功能,之后选择进行加,减,与,或,异或五个操作 initial

```
begin

sel = 0;

#100 sel = 1;

#100 sel = 2;

#100 sel = 2;

#100 sel = 2;

#100 sel = 2;

end
```

//输入的两个操作数分别是2和3,之后输入模式分别为加,减,与,或,异或

initial begin x = 2; #100 x = 3; #100 x = 0; #100 x = 1; #100 x = 2; #100 x = 3; #100 x = 4; end

endmodule

(4) 仿真电路

操作数为2和3,五个操作(加,减,与,或,异或)结果分别对应红色方框框出部分。


2+3=5

2-3=-1

2&3=2

2 | 3=3

2^3=1

 

(5) ALU 模块外设端口分配

```
module alu
(
input clk,
input en,
input [1:0]sel,
input [5:0] x,
output [5:0] y,
output z
);
```

外设端口分配表

端口	外设
clk	100MHz
en	button
sel	sw[7:6]
X	sw[5:0]
у	led[5:0]
Z	led[7]

按照分配表, 编写的约束文件如下:


```
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { clk }];
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { en }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { x[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { x[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { x[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN H14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { x[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN E16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { x[4] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN F13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { x[5] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { sel[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { sel[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN C17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { y[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN D18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { y[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN E18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { y[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { y[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN D17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { y[4] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN E17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { y[5] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { z }];
```

(6) 生成 bit 文件


在 fpga 在线平台上的测试:

2+3=5


①输入 2

 


②输入3

 


③f:000, 表示加法

 


④两数相加,得5

 


⑤两数相减,得-1

 


⑥两数相与,得2

 

⑦两数相或, 得3

 

⑧两数相异或,得1

 

- ALU 应用: 计算斐波那契—卢卡斯数列(FLS)
- 1.结构化描述设计代码:

module fls(

```
input clk,rst,
    input en,
    input [6:0] d,
    output reg [6:0] f
);
//定义变量
reg [1:0] next_state;
reg [1:0] curr_state;
reg button_r1,button_r2;
reg [6:0] pf = 0;
wire [6:0] y;
wire z;
wire [2:0] s;
wire button_edge;
always@(posedge clk)
    button_r1 <= en;
always@(posedge clk)
    button_r2 <= button_r1;</pre>
assign button_edge = button_r1 & (~button_r2);
//描述 cs
always@(posedge clk)
    curr_state <= next_state;</pre>
//描述 ns
always@(posedge clk)
begin
if(rst)
    begin
         next_state <= 2'b00;
         pf <= 0;
         f <= 0;
    end
else if(button_edge)
    begin
         pf \le f;
         case(curr_state)
              2'b00:
                   begin
                        next_state <= 2'b01;</pre>
```

```
f \le d;
                  end
             2'b01:
                  begin
                      next_state <= 2'b10;
                      f \le d;
                  end
             default:
                  begin
                      next_state <= 2'b11;
                      f \le y;
                  end
         endcase
    end
end
//套用加法模块,描述输出
assign s = 3'b0;
alu #(7) alu2(.a(f),.b(pf),.f(s),.y(y),.z(z));
endmodule
```

2.仿真文件

```
module fls_simulation(
);
reg [6:0] d;
reg en;
reg rst;
reg clk;
wire [6:0] f;

fls fls0(clk,rst,en,d,f);
initial clk = 0;
always #10 clk = ~clk;

initial en = 1;
always #100 en = ~en;

initial
begin
```

```
rst = 1;

#100 rst = 0;

end

initial

begin


d = 1;


#400 d = 2;

end

endmodule
```

3.仿真测试电路

 

 


4.约束文件

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { clk }]; create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports { clk }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN B18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { en }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { d[0] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { d[1] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN G16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { d[2] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN H14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { d[3] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN E16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { d[4] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN F13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { d[5] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN G13 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { d[6] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { rst }];
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN D18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { f[1] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN E18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { f[2] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { f[3] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN D17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { f[4] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN E17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { f[5] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN F18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports { f[6] }];
```

5.生成 bit 文件, 并测试


(1) 输入 f0=1;

 


(2) 输入f1=2;



(3) f2=5;

 

(4) f3=8

 

(5)