

计算机组成原理 实验报告

姓名：宋玮 学号：PB20151793 实验日期：2022.3.30

一、实验题目：

Lab02 寄存器堆与存储器及其应用

二、实验目的：

- 掌握寄存器堆（Register File）和存储器的功能、时序及其应用
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

三、实验平台：

Vivado, fpgaol

四、实验过程及结果：

如下所示：

● 寄存器堆

1.verilog 设计代码

注：m, width, sum 为三个参数，方便后续例化不同大小的寄存器堆

下面是 8×4 位的寄存器堆

```
module register_file#(
parameter m = 3, WIDTH = 4
)(
    input clk,
    input we,
    input [m-1:0] wa,
    input [m-1:0] ra0,ra1,
    input [WIDTH-1:0] wd,
    output [WIDTH-1:0] rd0,rd1
);

parameter sum = 8'b1 << m;
reg [WIDTH-1:0] regfile [0:sum-1];

assign rd0 = regfile[ra0],
```

```

        rd1 = regfile[ra1];

always @(posedge clk)
begin
    if (we) regfile[wa] <= wd;
end
endmodule

```

2.仿真文件

```

module rf_sim();
reg clk;
reg we;
reg [2:0] ra0,ra1;
wire [3:0] rd0,rd1;
reg [2:0] wa;
reg [3:0] wd;
integer i;

register_file rf(clk(clk),.we(we),.rd0(rd0),.rd1(rd1),.ra0(ra0),.ra1(ra1),.wa(wa),.wd(wd));

initial clk = 0;
always #5 clk = ~clk;


initial we = 0;
always #5 we = ~we;

initial
begin
    wa = 0; wd = 0; ra0 = 0; ra1 = 0;
    for(i=1;i<8;i=i+1)
    begin
        #10; wa = wa+1; wd = wd + 1;
    end
    for(i=0;i<7;i=i+1)
    begin
        #10; ra0 = i; ra1 = 7-i;
    end
    $finish;
end
endmodule

```

3.仿真结果


前面写入 0~7，后面通过 rd0，rd1 输出 0~7

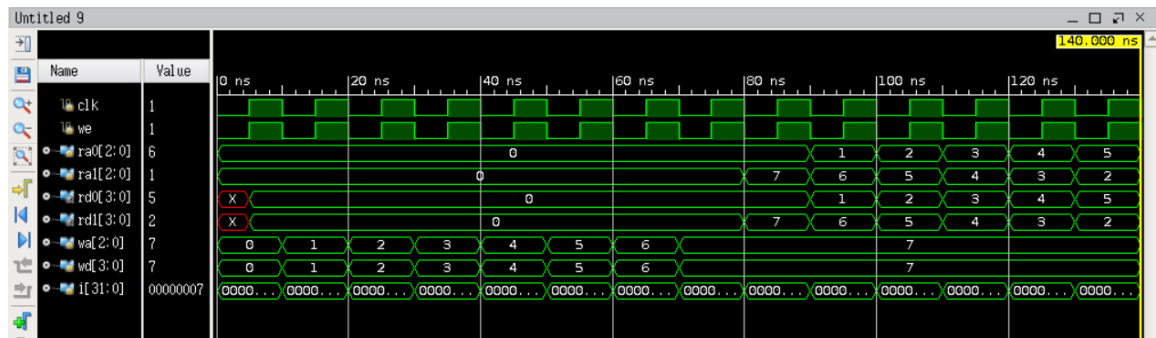

● 存储器 IP 核

1.分布式存储器（Distributed Memory Generator）

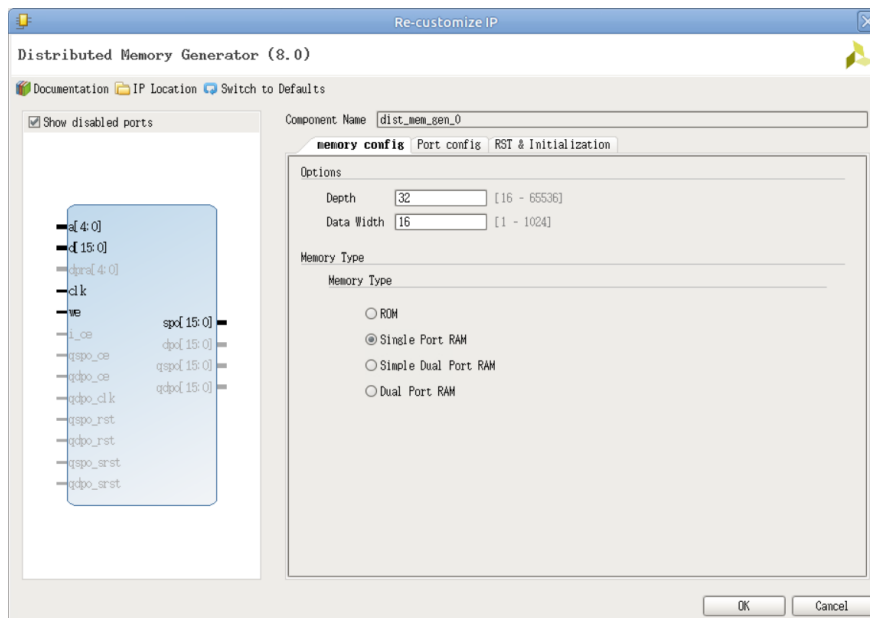
(1) 在 IP Catalog 中生成分布式存储器 ip 核（dist_mem_gen_0）



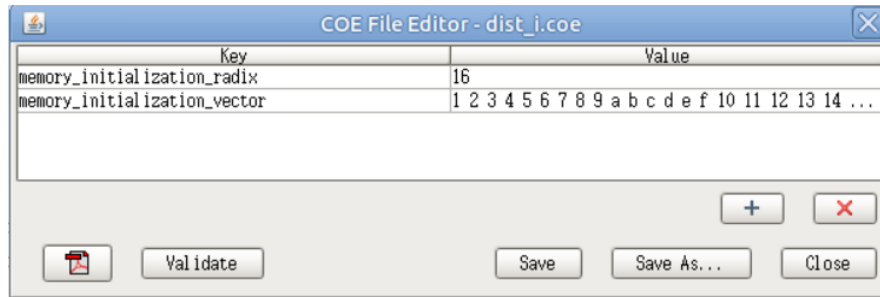(2) 载入 coe 文件:


memory_initialization_radix = 16;

memory_initialization_vector = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a
1b 1c 1d 1e 1f 20;



2.块式存储器（Block Memory Generator）

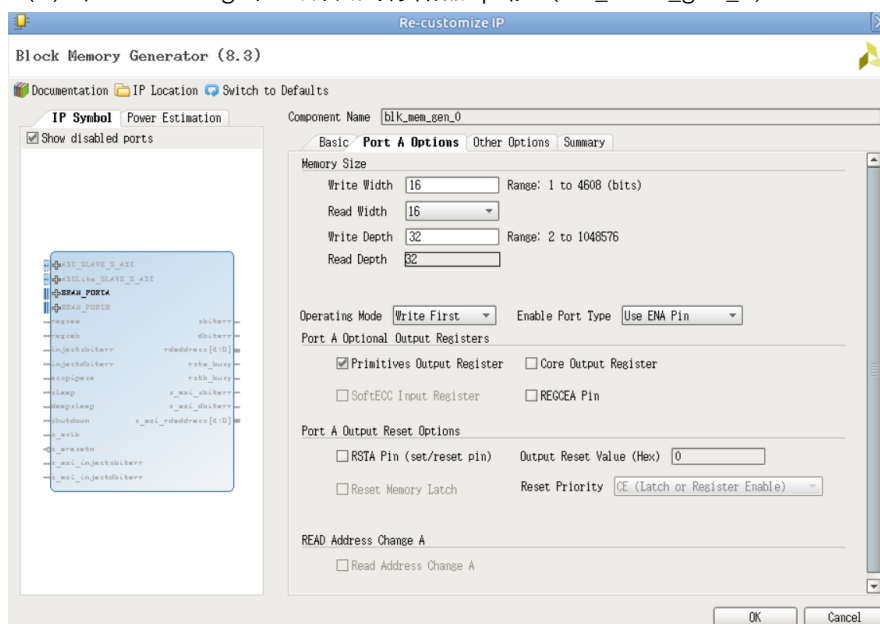
(1) 在 IP Catalog 中生成块式存储器 ip 核（blk_mem_gen_0）



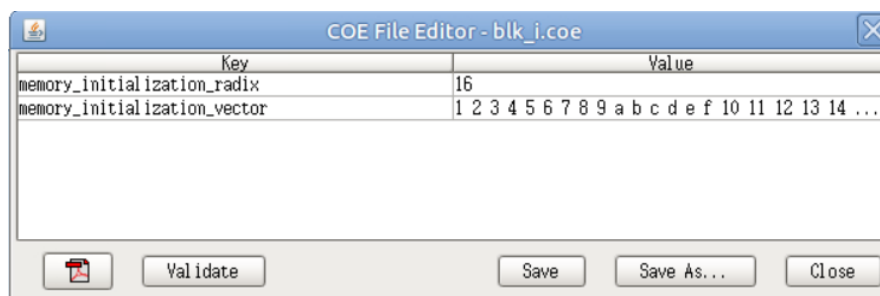(2) 载入 coe 文件:

memory_initialization_radix = 16;

memory_initialization_vector = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a
1b 1c 1d 1e 1f 20;



3.仿真文件

```
module dist();
reg clk,we,en;
reg [4:0] a;
reg [15:0] wd;
wire [15:0] distd, blkd;

dist_mem_gen_0 distmem (
    .a(a),          // input wire [4 : 0] a
    .d(wd),         // input wire [15 : 0] d
    .clk(clk),      // input wire clk
    .we(we),        // input wire we
    .spo(distd)     // output wire [15 : 0] spo
);
blk_mem_gen_0 blkmem (
    .clka(clk),     // input wire clka
    .ena(en),       // input wire ena
    .wea(we),       // input wire [0 : 0] wea
    .addra(a),      // input wire [4 : 0] addra
    .dina(wd),      // input wire [15 : 0] dina
    .douta(blkd)    // output wire [15 : 0] douta
);

initial clk = 0;
always #5 clk = ~clk;

initial
begin
    en = 1; a = 1; wd = 0; we = 1;
    #6 wd = 4;
    #6 a = 2;
    #8 wd = 5;
    #10 wd = 6;
    #1 a = 3;
    #10 $finish;
end

endmodule
```

4.仿真结果

注意到：

分布式存储器为同步写，异步读；

块式存储器为同步写，并且在下一个周期读出（原因：块式存储器的内部结构，写入的数据在读出时要经过 D 触发器，导致慢一个周期，见图 2）

 


图 1

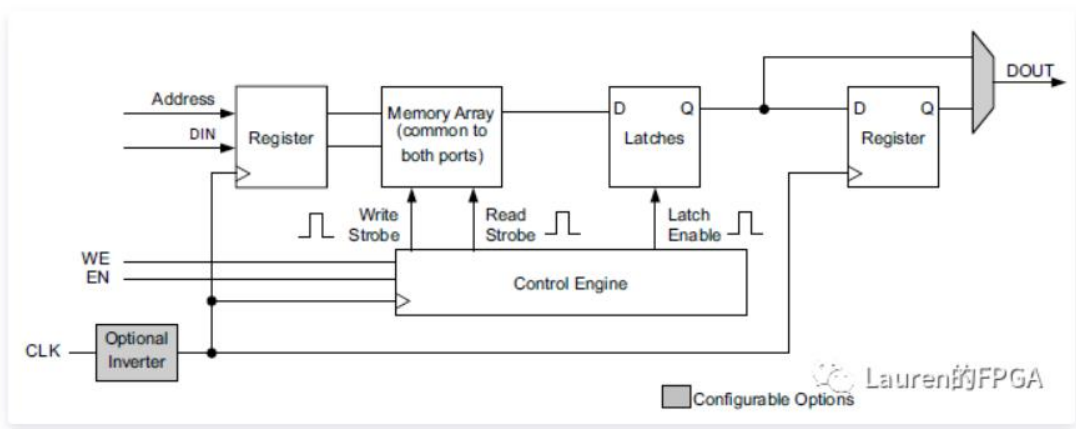


图 2

● FIFO 队列



用三端口 8×4 寄存器堆实现最大长度为8的FIFO队列

deq, enq: 出/入队列使能 (互斥)，一次有效仅允许操作一项数据

out, in: 出/入队列数据


full, emp: 队列满/空，满/空时忽略入/出队操作

an, seg: 数码管控制信号，显示队列状态

  

 1.设计文件

- 根据要求，设置了四个状态——rrst（复位状态），idle（闲置状态），enqu（入队状态），dequ（出队状态）；



- 也设置了队头指针（head）和队尾指针（tail），分别指向队头和队尾元素位置；
- 队列最大长度为 8，含有元素数量由 num 表示，有效位由 valid[] 表示；

具体 verilog 代码如下：

```

module fifo(
input clk, rst,
input enq,
input [3:0] in,
input deq,
output [3:0] out,
output [2:0] an,
output [3:0] seg,
output full,
output empty
);

reg [2:0] head,tail;
reg we;
wire [2:0]ra0;
wire [3:0]rd0;
wire [3:0]rd1;

reg button_r1,button_r2,button_r3,button_r4;
wire enq_edge,deq_edge;

reg [2:0] led = 0;

wire t;
reg [31:0] cnt = 32'b0;

reg dequeue=0;           //out
reg [4:0]num;
reg [7:0]valid;
reg [1:0]ns,cs;

```

```
parameter idle = 2'b00, enq = 2'b01, dequ = 2'b10, rst = 2'b11;
```

```
//去抖动
```

```
always@(posedge clk)
```

```
    button_r1 <= enq;
```

```
always@(posedge clk)
```

```
    button_r2 <= button_r1;
```

```
assign enq_edge = button_r1 & (~button_r2);
```

```
always@(posedge clk)
```

```
    button_r3 <= deq;
```

```
always@(posedge clk)
```

```
    button_r4 <= button_r3;
```

```
assign deq_edge = button_r3 & (~button_r4);
```

```
register_file r_f(clk(clk),.we(we),.ra0(ra0),.rd0(rd0),.ra1(an),.rd1(rd1),.wa(tail),.wd(in));
```

```
assign empty = (num == 0) ? 1 : 0;
```

```
assign full = (num == 8) ? 1 : 0;
```

```
//描述 ns
```

```
always@(*)
```

```
begin
```

```
    if(rst) ns = rst;
```

```
    else
```

```
        begin
```

```
            case(cs)
```

```
                rst:
```

```
                    begin
```

```
                        if(enq_edge && !full) ns = enq;
```

```
                        else if(deq_edge && !empty) ns = dequ;
```

```
                        else ns = rst;
```

```
                    end
```

```
                default:
```

```
                    begin
```

```
                        if(enq_edge && !full) ns = enq;
```

```
                        else if(deq_edge && !empty) ns = dequ;
```

```
                        else ns = idle;
```

```
                    end
```

```
            endcase
```

```
        end
```

```
end
```

```
//描述 cs
```



```

always@(posedge clk)
begin
    cs <= ns;
end

always@(posedge clk)
begin
    case(ns)
        enqu:
            begin
                num <= num + 1;
                tail <= tail + 3'b1;
                we <= 1;
                valid[tail+3'b1] <= 1'b1;
            end
        dequ:
            begin
                num <= num - 1;
                head <= head + 3'b1;
                we <= 0;
                dequeue <= 1;
                valid[head] <= 1'b0;
            end
        rrst:
            begin
                head <= 0;
                tail <= 3'b111;
                num <= 0;
                we <= 0;
                dequeue <= 0;
                valid <= 8'b0;
            end
        idle:
            begin
                we <= 0;
            end
    endcase
end

```

```

assign ra0 = head ? head-1 : 3'b111;
assign out = dequeue ? rd0 : 0;

```

```

//时钟分时复用
always@(posedge clk)

```

```

begin
    if(cnt >= 400000)
        cnt <= 32'b0;
    else
        cnt <= cnt + 32'b1;
    end
end
assign t = (cnt == 32'b1);

always@(posedge clk)
begin
    if(t)
    begin
        if( valid[led+1] == 1'b0 ) led <= head;
        else led <= led + 1;
    end
end

//描述输出
assign an = led;
assign seg = empty ? 15 : rd1; //ra1:an

endmodule

```

2.仿真文件

```

module fifo_sim();
    reg clk, rst;
    reg enq,deq;
    reg [3:0] in;

    wire [3:0] out,seg;
    wire [2:0] an;
    wire full,empty;

    integer i;

    initial clk = 0;
    always #5 clk = ~clk;

    fifo fi_fo(.clk(clk),.rst(rst),.enq(enq),.deq(deq),.in(in),.out(out),.seg(seg),.an(an),.full(full),.empty(empty));

    initial
    begin

```


```

        rst = 1; enq = 0; deq = 0; in = 0;
#12    rst = 0;
    for (i=0; i<24; i=i+1)
    begin
        #12
        enq = ~enq;
        in = in + 2;
    end
    for(i=0; i<24; i=i+1)
    begin
        #12
        deq = ~deq ;
    end
    end
#16 $finish;
end
endmodule

```

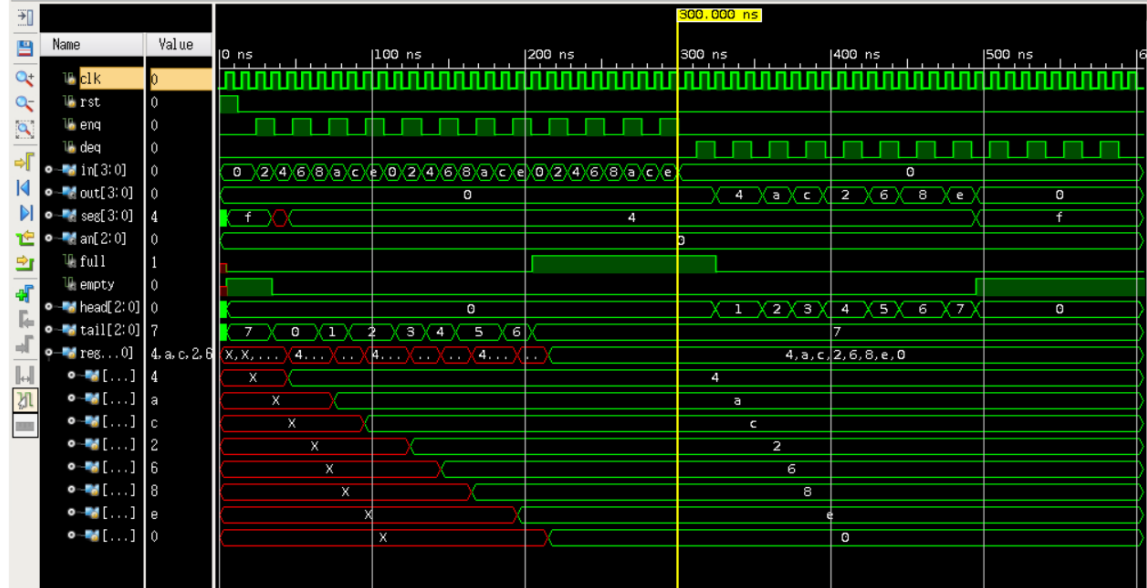3.仿真结果

首先，4,a,c,2,6,8,e,0 入队，之后队满，无法再入队，并且 full 变为高电平；
之后，4,a,c,2,6,8,e,0 依次出队，直至队空，显示 f (false)，并且 empty 变为高电平



4.约束文件

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }];
```

```


set_property -dict { PACKAGE_PIN F13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { enq }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { deq }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN C17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN D18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN E18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { out[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { full }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN F18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { empty }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN D14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN G16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN H14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN B16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN A15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[3] }];


```

5.fpga ol 测试 bit 文件

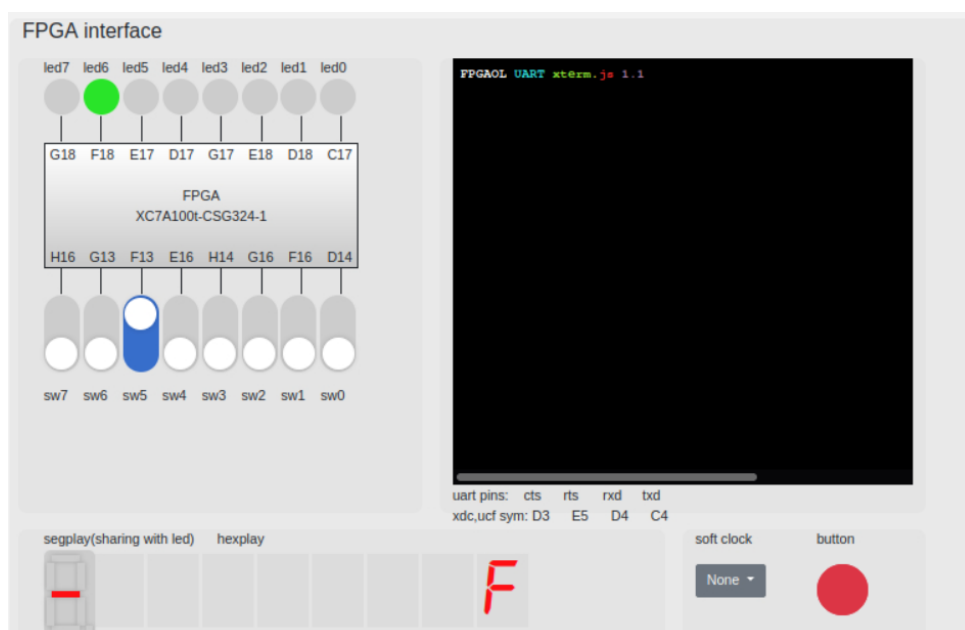
(1) 首先，复位，sw5 为复位键



队空，led6 (empty) 亮起，并且数码管显示 f (false)，表示此时队内没有元素



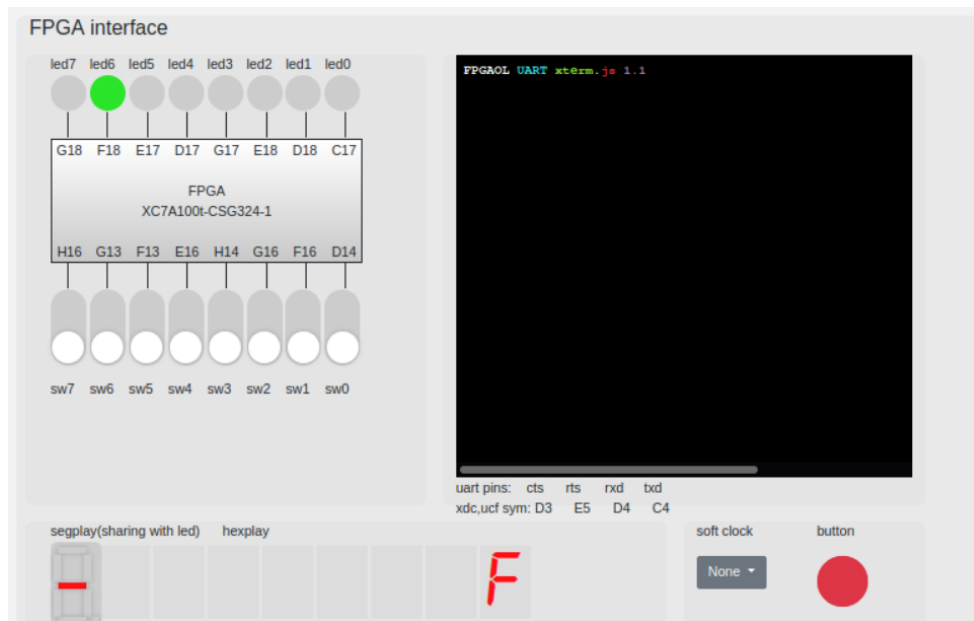

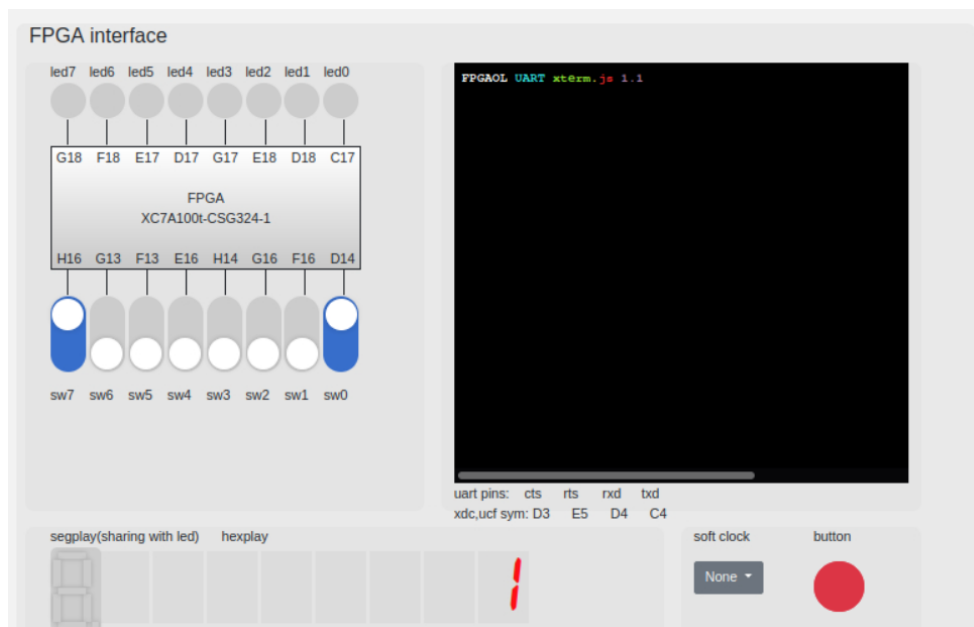(2) 入队 1,1,2,2,3,3,4,4, sw7 位入队按钮
最后队满，led7 (full) 亮起




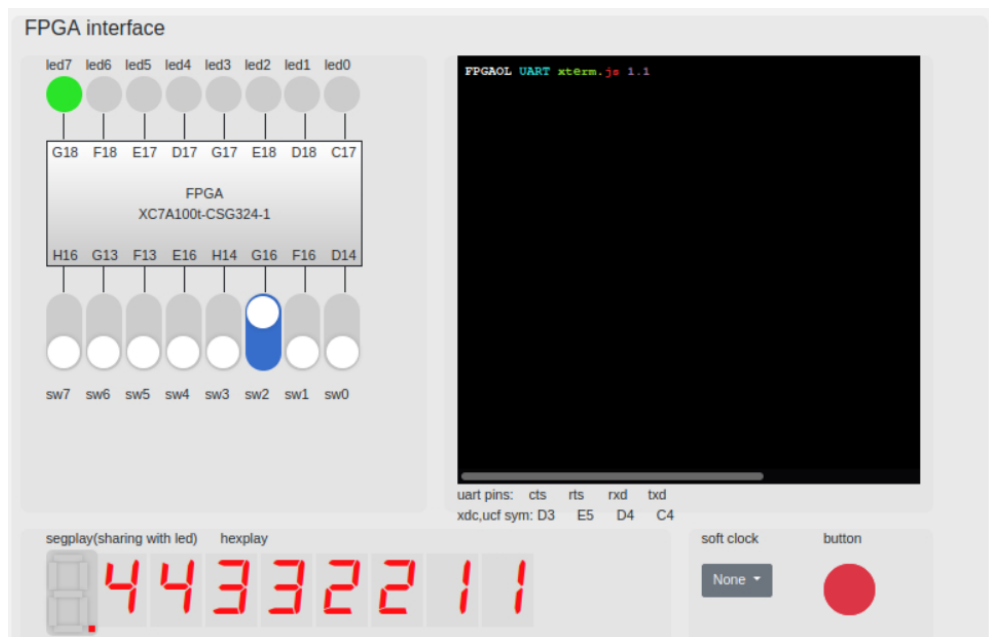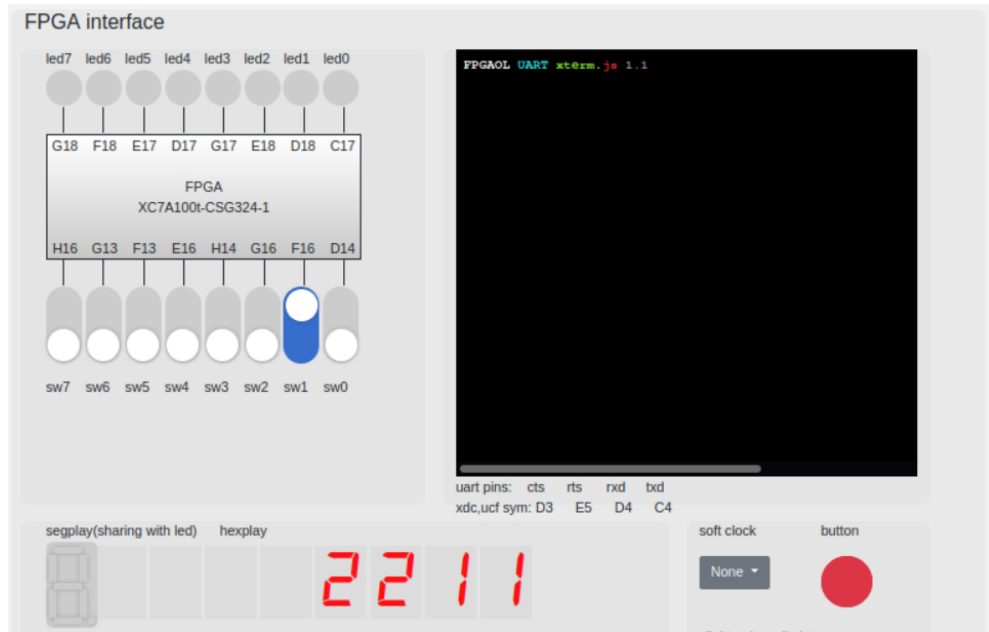

(3) 1,1,2,2,3,3,4,4 依次出队，sw6 为出队按钮

最后 led6 (empty) 亮起，并且数码管显示 f (false)，表示此时队内没有元素

FPGA interface

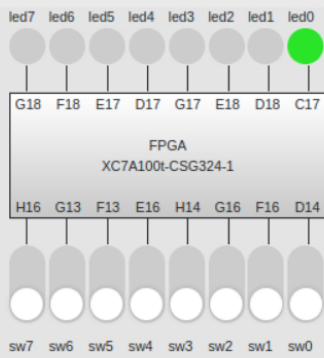

FPGAOL UART xterm.js 1.1

uart pins: cts rts rxd bxd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4

segplay(sharing with led) hexplay

74433221


soft clock

None

button



FPGA interface

 

FPGAOL UART xterm.js 1.1

uart pins: cts rts rxd bxd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4

segplay(sharing with led) hexplay

744


soft clock

None

button



FPGA interface

 

uart pins: cts rts rxd bxd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4

segplay(sharing with led) hexplay



F

soft clock

None

button

